



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

# FPGA设计

授课教师：曹 健




课次	日期	知 识 点	课 程 内 容
1	0221	Verilog语法	讲解Verilog语法，帮助学生掌握Verilog语法结构和八股使学生初步 <b>掌握Verilog编程语言</b> 。
2	0228	Genesys2使用 (含测试)	带领学生通过FPGA自带的逻辑分析仪，寻找Verilog代码中的逻辑错误，使学生 <b>学会FPGA的使用和测试方法</b> 。
3	0307	Uart设计	带领学生设计一个 <b>Uart收发模块</b> ，实现Genesys2与PC端通过串口通信。
4	0314	CPU设计I	设计CPU完整代码， <b>实现运算逻辑运算</b> 。
5	0321	CPU设计II	改进CPU代码， <b>自动实现流水灯</b> 。 改进CPU代码，从7指令升级为 <b>RISCV64IM指令集架构</b> 。

课次	日期	知 识 点	课 程 内 容
6	0328	CPU设计III	改进CPU代码，实现5级流水。
7	0404	CPU设计IV	改进CPU代码，实现乘除法模块设计。
8	0411	目标检测加速器I	整体架构设计，YOLOv3算法，软硬件划分，PS/PL通信。
9	0418	目标检测加速器II	卷积模块设计（PL），循环拆分，数据复用，硬件设计。
10	0425	目标检测加速器III	CORDIC后处理模块（PL），算法推导，硬件设计。
11	0509	目标检测加速器IV	小组汇报：加速器设计及改进（抛砖引玉）

- 1.设计一个四指令简单CPU
- 2.使用ILA在线观察内部信号，调试程序


# CPU的沟通语言：指令

什么是指令，如何理解指令？

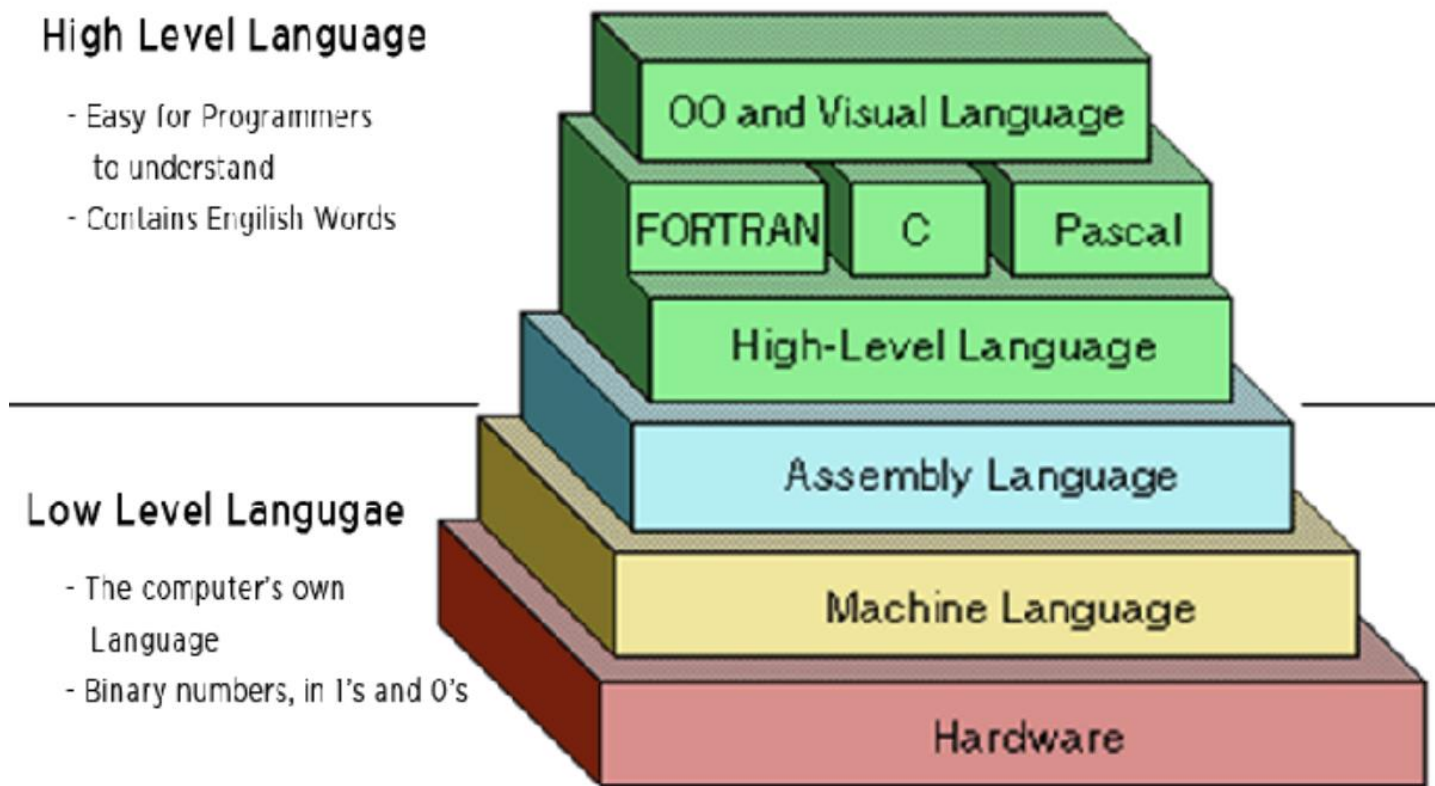

- CPU工作方式：执行按照一定顺序排列的指令
- 计算机程序会被翻译成机器码，形成一组计算机能识别和执行的指令

# 如何获取指令？

 

将高层的C/C++语言编写的程序转换为处理器能够执行的二进制代码的过程，一般包括四个步骤：

- 预处理 (Preprocessing)
- 编译 (Compilation)
- 汇编 (Assembly)
- 链接 (Linking)



GCC: GUN Compiler Collection, GCC实质上不是一个单独的程序, 而是多个程序的集合, 因此通常称为GCC工具链。工具链软件包括GCC、C运行库、Binutils、GDB等。

- GCC  
GCC是编译工具, 既支持本地编译, 也支持交叉编译
- C运行库  
定义了C标准库函数原型
- Binutils  
一组用来开发和调试的二进制程序处理工具
- GDB  
GDB (GNU Project Debugger) 是调试工具, 可以用于对程序进行调试

## 数据处理和 内存操作指令

- 寄存器间数据搬运
- 寄存器与内存间的数据搬运
- 给寄存器赋常值

## 算术与逻辑运算 指令

- 两个寄存器中数据的加减乘除运算
- 按位操作的与、或、异或等运算

## 分支指令

- 跳转至另一处继续执行



# CPU的组成部分

## 取指/译码等 调度单元

- 从内存中取出指令
- 识别指令类型、源和目的操作数
- 使能执行单元

## 乘法、除法、访存等 执行单元

- 执行乘法、除法、逻辑运算等
- 执行load/store等访存指令

## 寄存器、RAM等 存储单元

本次课程：实现一个仅包含寄存器的4指令简单CPU  
不考虑RAM、不考虑load/store，后续课程会逐步增加。



图 6-21 存储器层次结构

- 本次课时目标：完成一个简单的四指令CPU

	mv	mvi	add	sub
编码	00	01	10	11
汇编指令	mv Rx, Ry	mvi Rx, #D	add Rx, Ry	sub Rx, Ry
功能	$Rx \leftarrow [Ry]$	$Rx \leftarrow D$	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

指令格式声明：

II XX YY, II 表示指令, XX 表示 $R_x$ 寄存器, YY 表示 $R_y$ 寄存器

mvi指令后跟随输入数据是立即数D

- 本次课时目标：完成一个简单的四指令CPU

基本要求：

如何实现？

- 开发板上开关状态模拟输入指令
- 实现mv mvi add sub四条指令功能
- 使用LED灯指示数据总线状态；ILA分析内部信号实现在线调试

模块化思维：

- 根据功能设计输入输出端口
- 布局规划内部模块


port:

DIN, Clock, Resetn, Run, Done, BusWires

block:

ALU(add/sub), controller(dec2to4, upcount), mux, regn

# 设计简单CPU

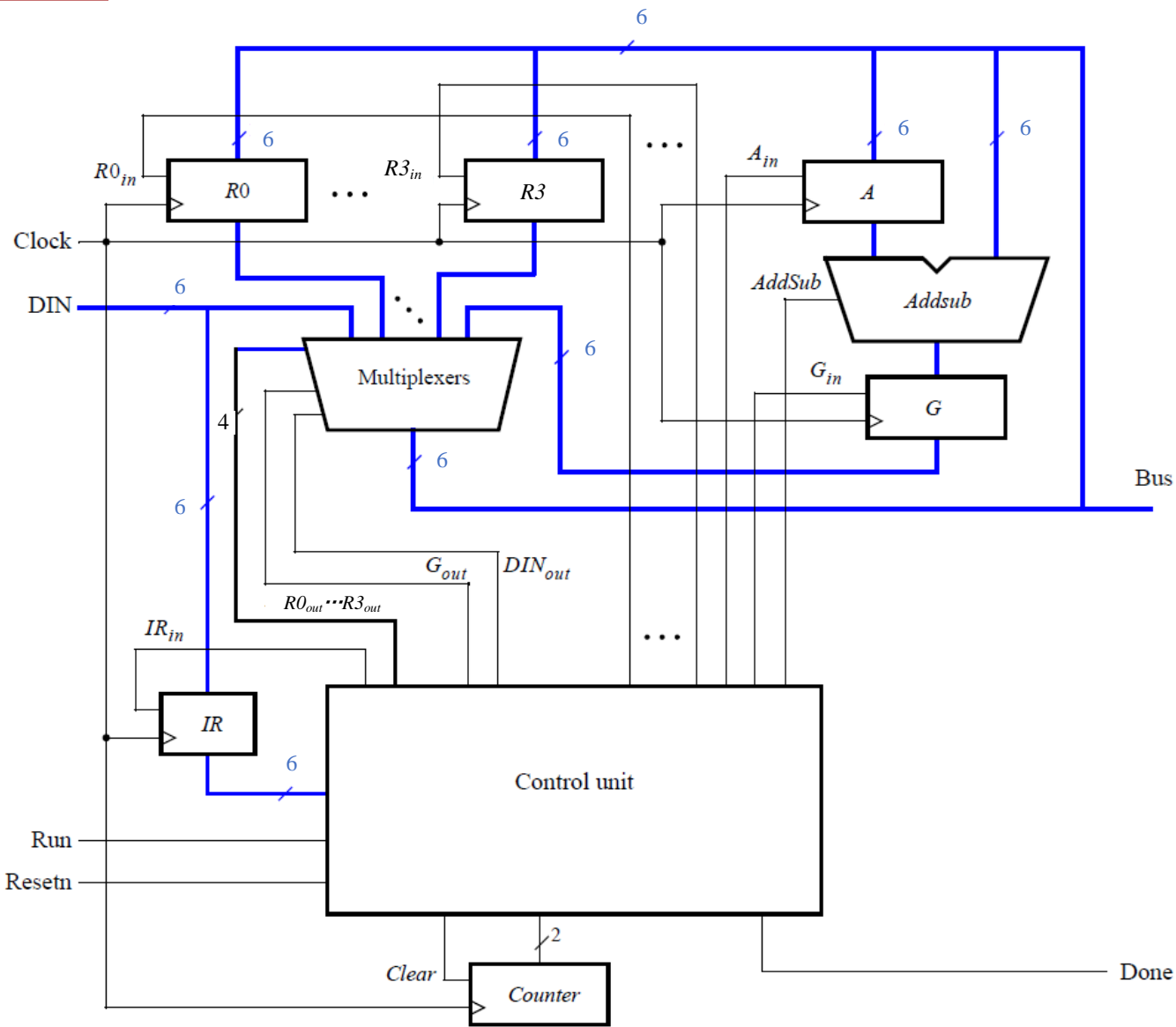

思想自由 兼容并包

Mux控制信号名称	作用
Rout[3:0](独热码)	Mux选择R0~R3之一并送至Bus
Gout	Mux选择G并送至Bus
DINout	Mux选择DIN并送至Bus


IR控制信号名称	作用
IRin	Ins Reg的写入使能

AddSub控制信号	作用
AddSub	1为加法, 0为减法

寄存器控制信号	作用
Ain	寄存器A的写入使能
Gin	寄存器G的写入使能
Rin[3:0] (独热码)	寄存器R[_]的写入使能

控制时序

时间 指令		用组合电路准备 clk触发前瞬间更新		用组合电路准备 clk触发前瞬间更新		用组合电路准备 clk触发前瞬间更新		用组合电路准备 clk触发前瞬间更新	
		T0	T1	T2	T3				
(mv):I <sub>0</sub>	IR <sub>in</sub>	IR <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—				
(mvi):I <sub>1</sub>	IR <sub>in</sub>	IR <sub>in</sub>	DIN <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—				
(add):I <sub>2</sub>	IR <sub>in</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub>	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done				
(sub):I <sub>3</sub>	IR <sub>in</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub> , Addsub	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done				

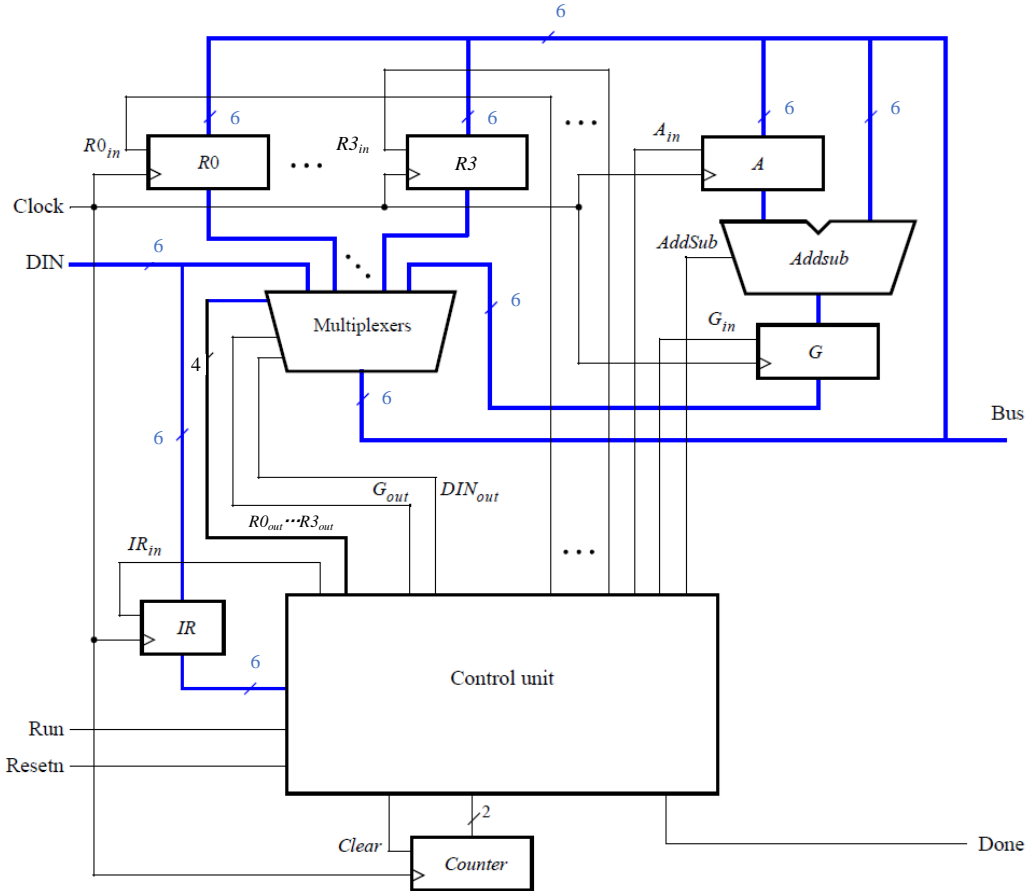

Rout表示把某个寄存器中的数据  
放出到汇流台  
Rin表示把汇流台中的数据放入  
指定的R寄存器

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新


时间 指令	T0	T1	T2	T3
(mv):I <sub>0</sub>	IR <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—
(mvi):I <sub>1</sub>	IR <sub>in</sub>	DIN <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—
(add):I <sub>2</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub>	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done
(sub):I <sub>3</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub> , Addsub	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done

mvi R3,3 01 11 ..... (SW5-SW0)  
.....11  
mvi R0,7 01 00 ....  
.....111  
Add R3,R0 10 11 00...  
现到总线, 1个clkT3进入R3


clk1个T0  
clk1个T1  
clk1个T0  
clk1个T1  
clk3个T0 T1 T2 出



# AddSub

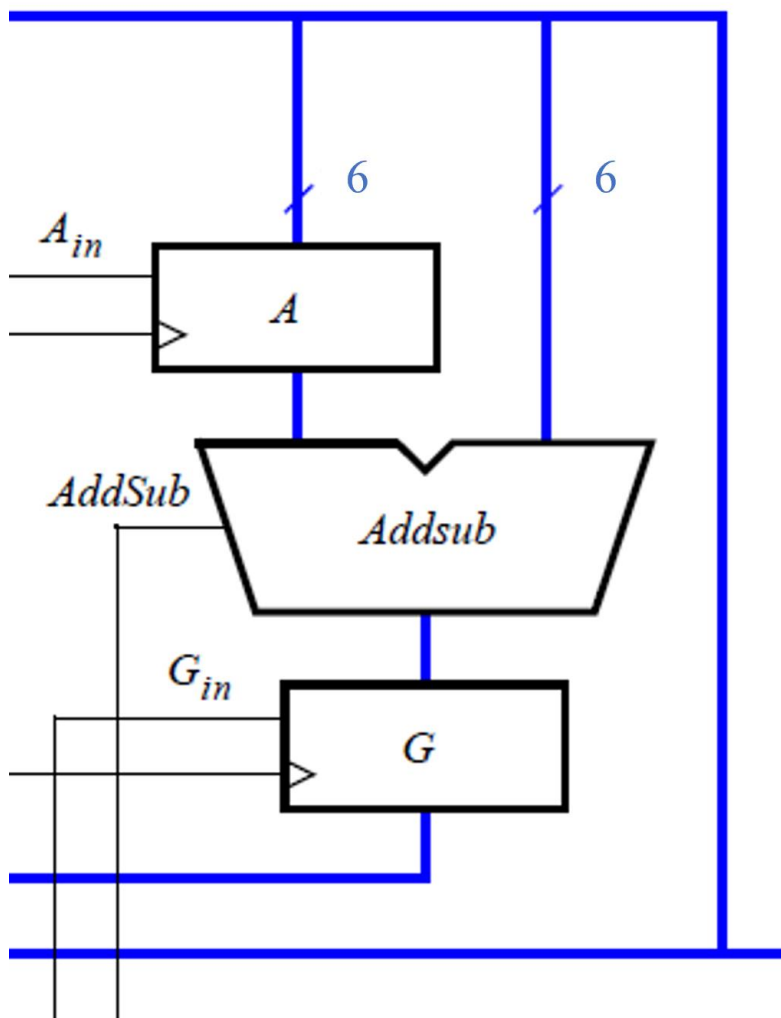

```
1  //Name: Add Sub
2  //Function:
3  //      AddSub = 0 Add
4  //      AddSub = 1 Sub
5  //Author: caojian
6
7  module addsub
8  #(parameter DATAWIDTH = 6)
9  (
10     input          AddSub,
11     input  [DATAWIDTH-1:0] A,
12     input  [DATAWIDTH-1:0] BusWires,
13
14     output reg [DATAWIDTH-1:0] Sum
15 );
16
17     always@(*) begin
18         if(!AddSub)
19             Sum = A + BusWires;
20         else
21             Sum = A - BusWires;
22     end
23
24 endmodule //end of addsub
```

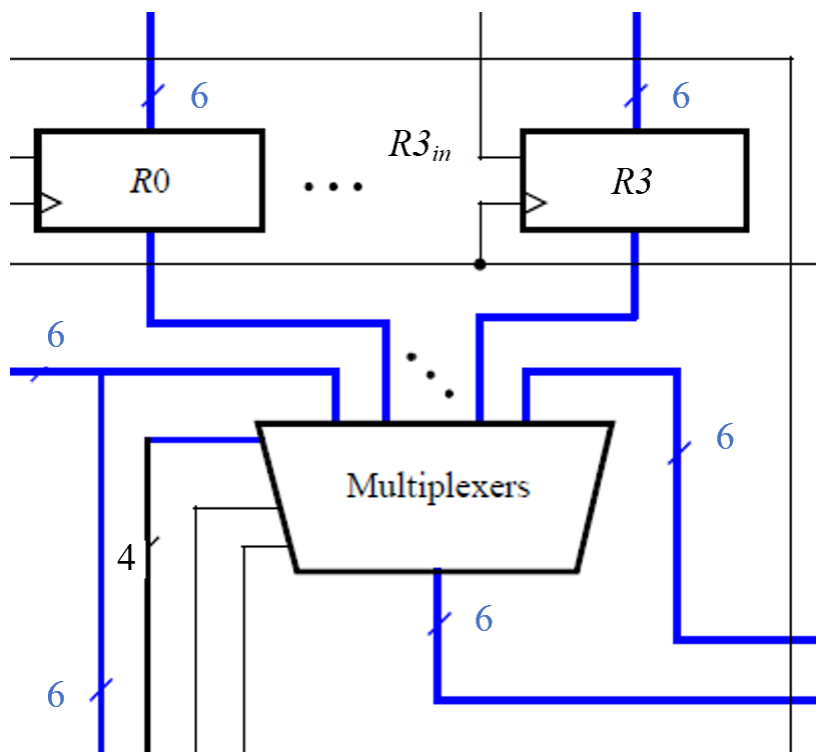


```

module busmux
#(parameter REG_NUM = 4, DATAWIDTH = 6)
(
    input      [REG_NUM-1:0]  Rout,
    input      Gout, DINout,
    input      [DATAWIDTH-1:0] R0, R1, R2, R3, G, DIN,
    output reg [DATAWIDTH-1:0] BusWires
);
    wire[REG_NUM+1:0] Sel;

    assign Sel = {Rout, Gout, DINout};
    always@(*)
    begin
        if(Sel == 'b100_000)
            BusWires = R0;
        else if(Sel == 'b010_000)
            BusWires = R1;
        else if(Sel == 'b001_000)
            BusWires = R2;
        else if(Sel == 'b000_100)
            BusWires = R3;
        else if(Sel == 'b000_010)
            BusWires = G;
        else BusWires = DIN;
    end
endmodule //end of busmux
    
```


# Decoder

 

```
module decoder
#(parameter CODEWID = 2, OUTWID=4)
(
    input      [CODEWID-1:0] W,
    input      En,
    output reg [OUTWID-1:0] Y
);


always @ (*)
begin
    if(En == 1)
        case(W)
            2'b00: Y = 'b1000;
            2'b01: Y = 'b0100;
            2'b10: Y = 'b0010;
            2'b11: Y = 'b0001;
        endcase
    else
        Y = 'b0000;
    end
end

endmodule
```

 


```
module regn(R,Rin,Clock,Q);  
    parameter n = 6;  
    input[n-1:0] R;  
    input Rin,Clock;  
    output[n-1:0] Q;  
    reg [n-1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if(Rin)  
            Q <= R;  
endmodule
```

# Upcount

 

```
module upcount(Clear,Clock,Q);  
    input Clear,Clock;  
    output [1:0] Q;  
    reg [1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if (Clear)  
            Q <= 2'b0;  
        else  
            Q <= Q+1'b1;  
endmodule
```

# 系统框图

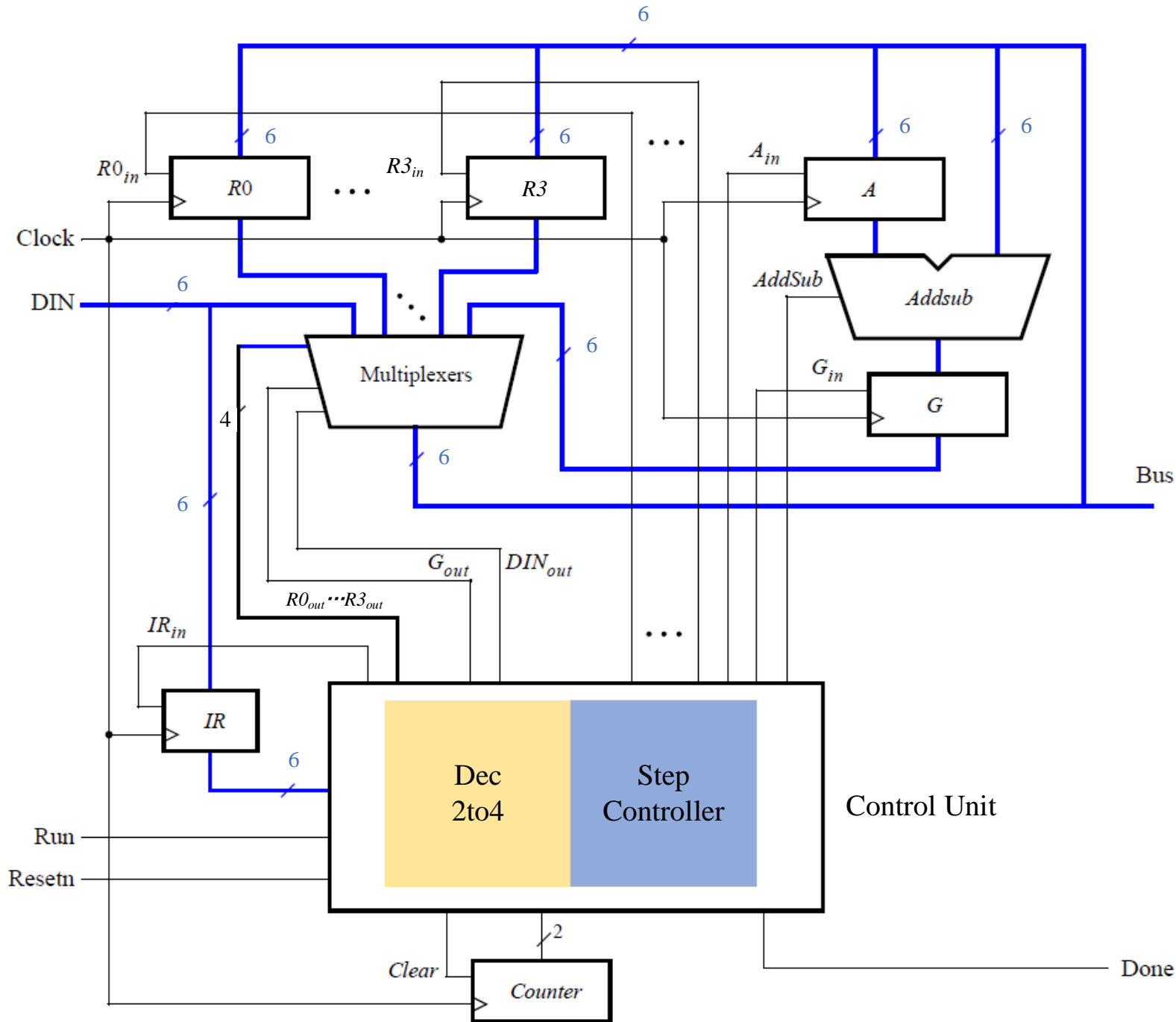

Customize IP

ILA (Integrated Logic Analyzer) (6.2)

Documentation

IP Location

Switch to Defaults

Show disabled ports

clk

probe0[0:0]

probe1[0:0]

probe2[0:0]

probe3[0:0]

probe4[0:0]

probe5[0:0]

probe6[0:0]

probe7[0:0]

Component Name

ila\_0

To configure more than 64 probe ports use Vivado Tcl Console

General Options

Probe\_Ports(0..7)

Monitor Type

Native

AXI

Number of Probes

8

[1...1024]

Sample Data Depth

1024

Same Number of Comparators for All Probe Ports

Number of Comparators

1

Trigger Out Port

Trigger In Port

Input Pipe Stages

0

Trigger And Storage Settings

Capture Control

Advanced Trigger


GUI configuration mode is limited to 64 probe ports.

OK

Cancel



```
ila_0 your_instance_name (  
    .clk(CLOCK_50), // input wire clk  
    .probe0(Clock), // input wire [0:0] probe0  
    .probe1(Resetn), // input wire [0:0] probe1  
    .probe2(Run), // input wire [0:0] probe2  
    .probe3(BusWires), // input wire [5:0] probe3  
    .probe4(R0), // input wire [5:0] probe4  
    .probe5(R3), // input wire [5:0] probe5  
    .probe6(Rin), // input wire [3:0] probe6  
    .probe7(Rout) // input wire [3:0] probe7  
);
```

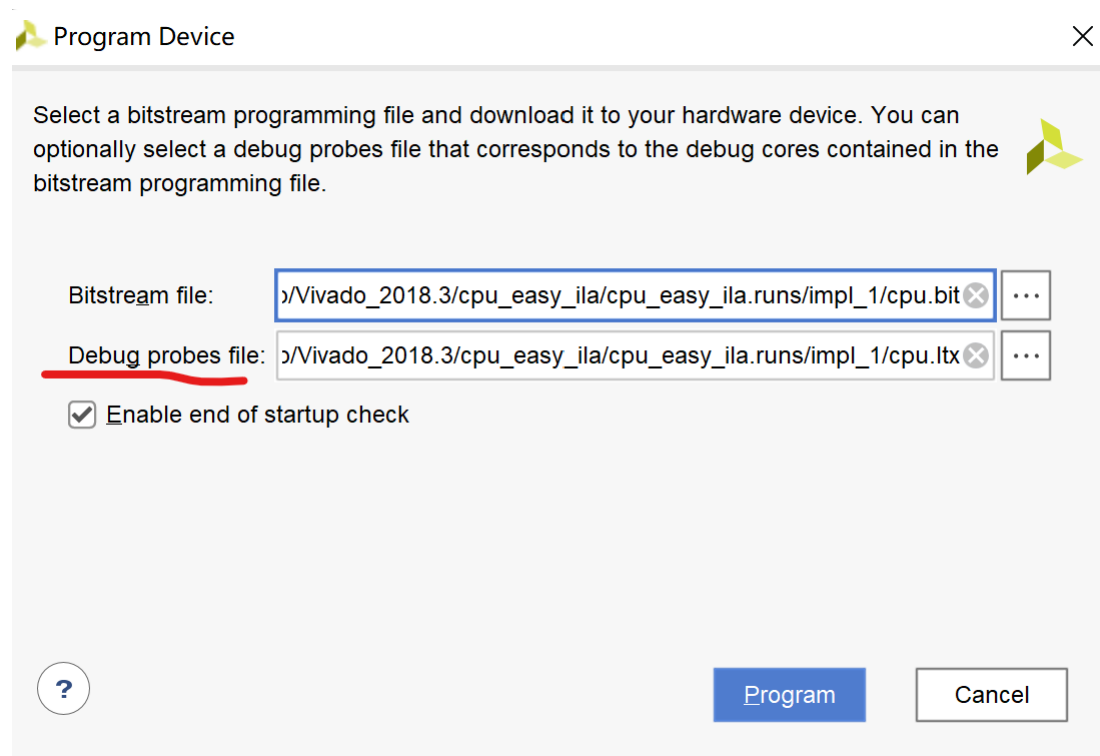

# 参考测试方法

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新


用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

用组合电路准备  
clk触发前瞬间更新

时间 指令	T0	T1	T2	T3
(mv):I <sub>0</sub>	IR <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—
(mvi):I <sub>1</sub>	IR <sub>in</sub>	DIN <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done	—	—
(add):I <sub>2</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub>	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done
(sub):I <sub>3</sub>	IR <sub>in</sub>	RX <sub>out</sub> , A <sub>in</sub>	RY <sub>out</sub> , G <sub>in</sub> , Addsub	G <sub>out</sub> , RX <sub>in</sub> , Done

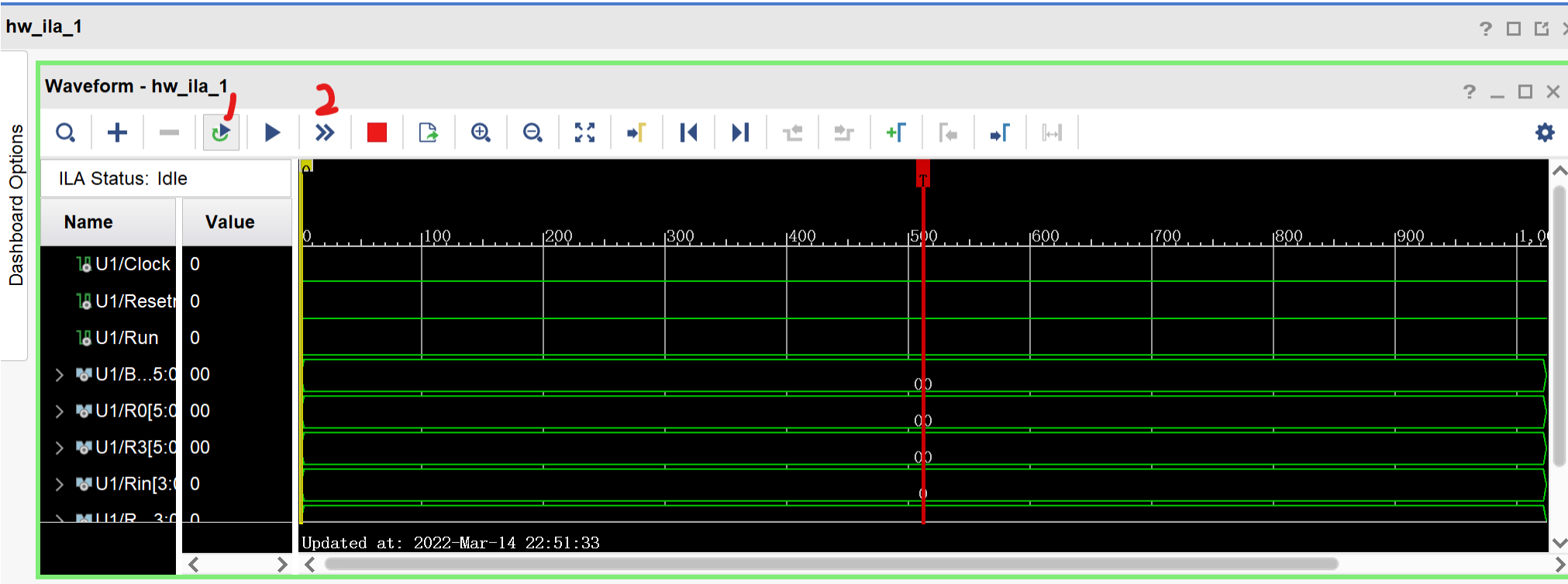1. 装载立即数指令MVI测试： MVI R3, 0b110110 执行结果： R3 <- 0b110110。CPU执行过程：  
=> 第1个cycle, SW输入： 01\_11\_XX (Instruction=mvi, X\_reg\_ID=3, Y\_reg\_ID=无所谓)  
=> 第2个cycle, SW输入： 110110 (输入的6位立即数)
2. 移动寄存器指令MV测试： MV R2, R3 执行结果： R2 <- R3 。CPU执行过程：  
=> 第一个cycle, SW输入： 00\_10\_11 (Instruction=mv, X\_reg\_ID=2, Y\_reg\_ID=3)  
=> 第二个cycle, 无需输入，因此SW无效。
3. 加法指令ADD测试： ADD R2, R3 执行结果： R2 <- (R2+R3) 。CPU执行过程：  
=> 第一个cycle, SW输入： 10\_10\_11 (Instruction=add, X\_reg\_ID=2, Y\_reg\_ID=3)  
=> 第二个cycle, 第三个cycle, 第四个cycle, 均无需输入，SW无效。
4. 减法指令SUB测试： SUB R2, R3 执行结果： R2 <- (R2-R3) 。CPU执行过程：  
=> 第一个cycle, SW输入： 11\_10\_11 (Instruction=sub, X\_reg\_ID=2, Y\_reg\_ID=3)  
=> 第二个cycle, 第三个cycle, 第四个cycle, 均无需输入，SW无效。



	7	6	5	4	3	2	1	0
LED	Done		BusWire[5:0]					
SW	Run	Rstn	Din[5:0]					

请每个组完成：

1. 梳理CPU原理，填充proc.c中的剩余代码；
2. 上板部署，并实现四种指令的演示；
3. 思考：done信号亮灯时间正确吗？

